

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah subhanahu wataala, atas berkat dan rahmatnya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya .

Pembuatan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Medan Area. Dalam menyelesaikan tugas Akhir ini, penulis menemukan banyak masalah yang sulit untuk dipecahkan. Namun berkat bantuan dan dorongan yang diperoleh penulis maka tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Dadan Ramadan, MEng. Msc selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
2. Bapak Ir Yance Syarif selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
3. Bapak Ir. Jairi Tavip, selaku Pembimbing I
4. Bapak Ir. Mardi Tarigan, selaku Pembimbing II
5. Kedua Orang Tua penulis dan kedua Mertua yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil selama menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Istri tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Seluruh staf pengajar jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
8. Teman-teman yang telah ikut menyumbangkan bantuan baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta dorongan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu penulisan sehingga selesaiya tugas akhir ini.

Penulis menyadari Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan Saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, sehingga suatu saat kelak dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, Pebruari 2004  
Penulis

Imron Safii Ginting

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RINGKASAN .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang Penulisan .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	1
1.3. Batasan Masalah .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II DASAR TEORI .....</b>	4
2.1. Sistem Digital dan Sistem Analog .....	5
2.2. Sistem Bilangan .....	7
2.3. Kode BCD .....	8
2.4. Gerbang Logika .....	9
2.4.a. Gerbang AND .....	9
2.4.b. Gerbang OR .....	12
2.4.c. Gerbang NOT .....	13
2.5. Gerbang Kombinasi .....	14
2.5.a. Gerbang NAND .....	15
2.5.b. Gerbang NOR .....	16

<b>BAB III PERMASALAHAN .....</b>	18
3.1.    Flip-Flop .....	18
3.1.a.Flip-Flop Gerbang NAND .....	19
3.1.b.    Men - SET Laci .....	21
3.1.c.Men - CLEAR Laci .....	22
3.1.d Men - SET dan Men - CLEAR Laci secara simultan .....	23
3.1.e.Kesimpulan dari Flip-Flop NAND .....	23
3.2.    Pencacah Biner .....	25
3.3.    Dekoder / Pencacah Penggerak .....	34
3.4.    Sistem Tampilan .....	42
3.5.    Tampilan 7 Segmen .....	43
<b>BAB IV PAPAN SCORE DIGITAL .....</b>	48
4.1.    Pembangkit Pulsa ( Pembangkit Lonceng ) .....	50
4.2.    Pencacah BCD sebagai Penjumlah dan Pengurang .....	51
4.3.    Penggerak / Dekoder BCD to Seven Segmen .....	55
4.4.    Display .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	61
<b>LAMPIRAN .....</b>	62

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Simbol Gerbang AND 2 Input .....	10
Gambar 2.2. Simbol Gerbang AND 3 Input .....	11
Gambar 2.3. Simbol Gerbang OR 2 Input .....	12
Gambar 2.4. Simbol Gerbang OR 3 Input .....	13
Gambar 2.5. Simbol Gerbang NOT .....	14
Gambar 2.6. Simbol Gerbang NAND .....	15
Gambar 2.7. Simbol Gerbang NOR .....	16
Gambar 3.1. Simbol Flip-Flop secara Umum .....	18
Gambar 3.2. Flip-flop NAND mempunyai dua kemungkinan status istirahat bila SET = CLEAR=1 .....	20
Gambar 3.3. Mengejutkan masukan SET dengan pulsa ke status 0 akan selalu mengakibatkan status keluaran $Q=1$ dan $Q'=0$ .....	21
Gambar 3.4. Memberi masukan CLEAR pulsa rendah akan mengakibatkan keluaran $Q=0$ , $Q'=1$ .....	23
Gambar 3.5. Flip-Flop NAND .....	24
Gambar 3.6. Rangkaian pencacah biner dengan Flip-Flop .....	26
Gambar 3.7. Diagram Pewaktu unuk pencacah biner .....	26
Gambar 3.8. Penambahan sebuah gerbang ke pencacah biner .....	27
Gambar 3.9. Mengubah pencacah empat tingkat menjadi pencacah BCD.	29

Gambar 3.10. Pencacah mundur dirakit dengan menghubugkan setiap keluaran $\bar{Q}$ ke masukan Clock berikutnya .....	30
Gambar 3.11. Pencacah mundur yang dapat di set .....	31
Gambar 3.12. Cara mendeteksi keadaan semua : (a) menggunakan gerbang OR dengan banyak masukan (b) Dengan memakai rangkaian differensial .....	32
Gambar 3.13. sistem pencacahan maju/mundur .....	33
Gambar 3.14. Menggerakkan indikator biner dengan (a) mengemudikan Led secara langsung melalui resistor pembatas dan (b) mengemudikan lampu filamen menggunakan penggerak transistor .....	35
Gambar 3.15. Menggunakan dekoder BCD ke seven segmen untuk menampilkan bilangan oktal .....	38
Gambar 3.16. Bentuk tampilan seven segmen dengan huruf-huruf segmennya .....	44
Gambar 3.17. Menggunakan sambungan-sambungan RB ( Ripple Blanking) pada IC-IC dekoder .....	45
Gambar 3.18. Melindungi segmen LED dari tegangan terbalik .....	47
Gambar 4.1.a. Blok Diagram Papan Skor Digital .....	48
Gambar 4.1.b. Gambar Rangkaian Papan Skor Digital .....	49
Gambar 4.1.c. Gambar PCB Papan Skor Digital .....	50
Gambar 4.2 Flip – Flop sebagai Pembangkit pulsa .....	51

Gambar 4.3.a. Konekting waktu IC 74192 .....	53
Gambar 4.3.b. Logic Diagram IC 74192 .....	53
Gambar 4.3.c. Diagram waktu IC 74192 .....	54
Gambar 4.4.a. Konekting Diagram IC 7448 .....	56
Gambar 4.4.b. Logic Diagram IC 7448 .....	57
Gambar 4.5.a. Gambar Rangkaian Seven Segmen .....	58
Gambar 4.5.b. Gambar PCB Seven Segmen .....	59



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
www.umalib.ac.id

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Tabel kebenaran untuk gerbang AND 2 Input .....	10
Tabel 2.2. Tabel kebenaran untuk gerbang AND 3 Input .....	11
Tabel 2.3. Tabel kebenaran untuk gerbang OR 2 Input .....	12
Tabel 2.4. Tabel kebenaran untuk gerbang OR 2 Input .....	13
Tabel 2.5. Tabel kebenaran untuk gerbang NOT .....	14
Tabel 2.6. Tabel kebenaran untuk gerbang NAND .....	15
Tabel 2.7. Tabel kebenaran untuk gerbang NOR .....	16
Tabel 3.1. tabel kebenaran Flip-Flop Nand .....	24
Tabel 3.2. Tabel pangkat delapan .....	36
Tabel 3.3. Tabel konversi desimal ke heksadesimal .....	38
Tabel 3.4. Tabel konversi heksadesimal ke desimal .....	41
Tabel 3.5. Tabel kebenaran untuk keluaran dekoder BCD ke 7-segmen ..	44
Tabel 4.1 Tabel kebenaran dari IC 7448 .....	55